

# Day 6 (Feb 3rd)

Monday, February 3, 2020 1:37 PM

## Division

Step	A (8 bit)	Q (9 bit)	Divisor (And Calculation)
0	0000 0000	1 0001 0010	0000 1101
1	0000 0001	0 0010 010 0	Q < D
2	0000 0010	0 0100 100 0	Q < D
3	0000 0100	0 1001 000 0	Q < D
4	0000 1000	1 0010 000 0	Q < D
5	0001 0001	0 0100 000 0	Q > D (R = 100)
5.5	0000 0100	0 0100 000 1	
6	0000 1000	0 1000 001 0	Q < D
7	0001 0000	1 0000 010 0	Q > D (R = 11)
7.5	0000 0011	1 0000 010 1	
8	0000 0111	0 0000 101 0	Q < D
9	0000 1110	0 0001 010 1	Q > D (R = 1)

Demultiplexer is in photos

S	I	A	B
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1

$$A = S' * I$$

$$B = S * I$$

Comparator

Returns is  $A < B$ ,  $A > B$ ,  $A == B$

All Four Nor Gates are 1 then  $A == B$

Most Significant  $A > MS$  of  $B$  then  $A > B = \text{true}$

More Significant Overrides bits down the line

A	B	A'	B'	A'B	AB'	+ (Equality)	+'
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	1

$$F = \sum(2,7,8,12,13)$$

d (don't cares) =  $\Sigma(1,4,5,10)$

			C	C	
	0	x	0	1	
	x	x	1	0	B
A	1	1	0	0	B
A	0	1	0	x	
		D	D		

$F = B'C'D' (2 \text{ and } 10) + D'C' (1,5,9,13) + B'C' (4,5,12, \text{and } 13) + BDA' (5 \text{ and } 7)$

Fastest Choices NAND - NAND or NOR - NOR

NAND - NAND

Step	Equation	Law
0	$[(B'C'D)' * (DC)'] * (BC)'] * (BDA)']'$	Demorgans

NOR-NOR

$F' = AC + A'C' + \{ D'C'B', AB'D' \} + \{ BA'D', CBD' \} + \{ B'CD, A'B'D \}$

$F = (F')' = (AC + A'C' + \{ D'C'B', AB'D' \} + \{ BA'D', CBD' \} + \{ B'CD, A'B'D \})'$

$A*C = (A'+C')'$  To turn the And into a NOR

$F = [(A'+C')' + (A+C)' + (...)]'$

Make Sure To List Choices

Side Note: Layout for 3 variables

			B	B
A				
		C	C	